



FPGA开发基础公益培训(第2讲)

掌握Verilog的设计利器

个人新浪微博：[lucky_mao](#)



本文档所述内容仅代表个人观点，仅供学习交流使用，请勿用于商业用途

本文档所涉及参考资料均源于互联网和个人总结，如有侵权请及时与我联系，以做更正

主要内容

- Verilog基本语法与设计方法
- Verilog系统设计原则与技巧
- Verilog进行典型电路的设计





进一步认识数字电路（1）



数字电路：完成对电信号的**组合逻辑**和**时序逻辑**的变换。



【单bit信号的变换过程】

 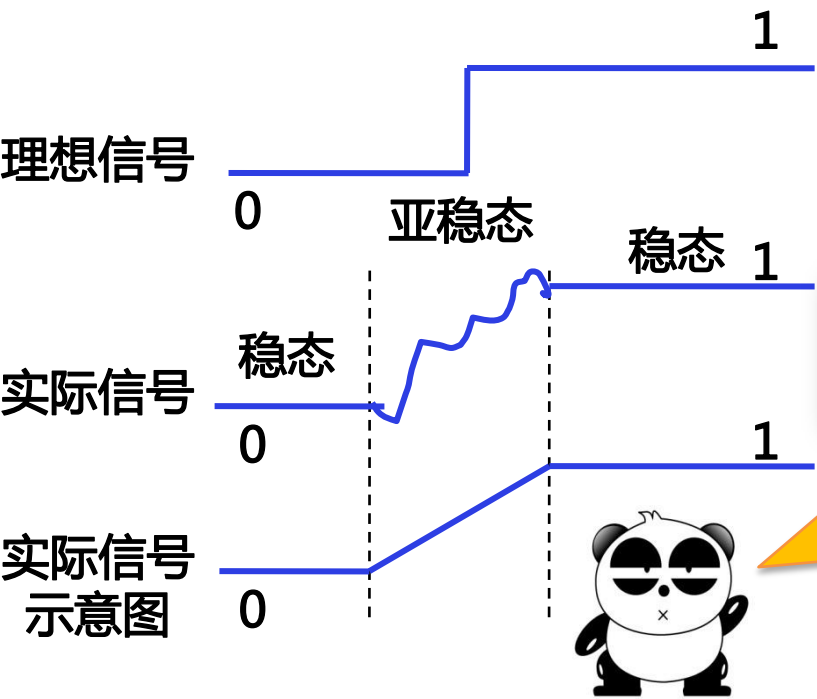

组合逻辑电路：
信号的变换是“立即”发生。

  

时序逻辑电路：
在沿变时才会发生变换。

所有的数字信号其实都是模拟信号！信号电平的翻转会经历稳态→亚稳态→稳态。信号经触发器输出需满足建立保持时间！

进一步认识数字电路（2）




信号的变换在电路中是需要传输和建立时间的，要想获得稳定的输出信号，必须等待一定的时间。
控制延时的目的是为了获得更高的电路工作频率！

延时=门延时+线延时



门延时：往往认为器件的门延时是固定的（实际上会受温度、电压等因素的影响）

线延时：布局布线不同，延时大小会不一样（通过设计约束和逻辑实现延时控制）

组合逻辑电路的冒险与竞争

 




竞争：同一信号沿不同路径到达

  

冒险：不同信号到达的时间不同

进一步认识数字电路（3）


输入信号

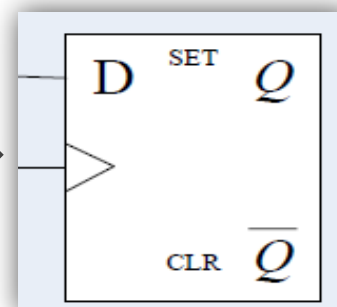  

输出信号

组合逻辑的大小会影响信号的稳定时间。


同步还是异步？——采用同步设计

 


触发器能够滤除小的毛刺，可以防止其在电路中向后传播。如果存在一些大的毛刺或者存在较多毛刺时，就需要通过修改设计进行避免。




FPGA中实现组合逻辑是时序逻辑

 


基本的逻辑单元

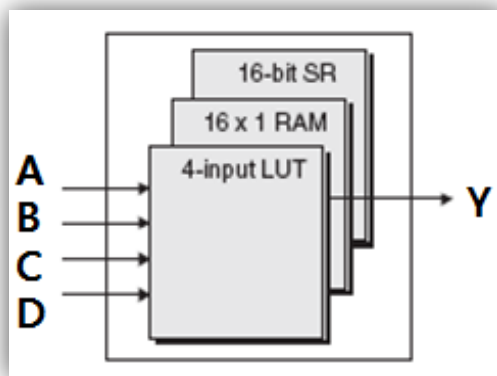

LUT实现组合逻辑

 

寄存器实现时序逻辑

 

当组合逻辑较大时，其输出信号到达稳定的时间会较长。通过在逻辑中插入一级寄存器，虽然增加了完成该过程所需的时钟数，却可以提高系统整体的工作频率——这就是流水设计的思想。

FPGA的ESL设计语言

ESL的建模层次

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. 系统级建模：C/C++/M语言，设计思想 | ——说明文 |
| 2. 算法级建模：C/C++/M语言，设计思想 | ——段落 |
| 3. 行为级建模：HDL，抽象功能描述 | ——语句 |
| 4. 门级建模：HDL，电路结构的具体描述 | ——字符 |
| 5. 开关级建模：MOS晶体管 | ——笔画 |



Verilog能够很方便地对电路系统进行行为级和门级的建模，结构简单、易综合、时序关系清晰，而且很容易被软件设计人员理解。


ESL设计的三要素

目标：能够设计出具有特定功能、稳定可靠的电路模块


需求： 实现电路的目标功能 （可综合描述语句：必须能综合成实际电路）
实现电路的仿真验证 （不需要实际实现：丰富而灵活的描述方法）

方法：模块化的设计，自顶向下，自底向上

目标
电路
设计

 

目标
电路
验证

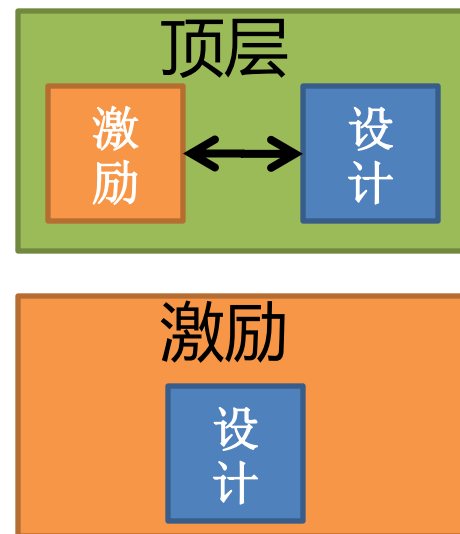

Verilog基本语法与设计方法

快速地进行电路模块的设计

- 1、定义一个顶层模块
- 2、设计内部电路逻辑
- 3、例化内部子模块

电路逻辑块：always

条件分支：if 、 case

信号连续赋值：assign

运算符：= , <=, { }, &, &&

```
module <模块名>
    (<端口列表>);
    <定义>
    <内部逻辑实现>
endmodule
```

```
module_name u0(
    .端口1信号名 ( 连接端口1信号名 ),
    .端口2信号名 ( 连接端口2信号名 ),
    .端口3信号名 ( 连接端口3信号名 )
);
```

```
always @ ( 敏感参数列表 )
begin
    <内部逻辑实现>
end
```

Verilog基本语法与设计方法

快速地进行电路模块的仿真

- 1、定义一个顶层testbench
- 2、产生时钟等激励信号
- 3、例化设计模块
- 4、利用工具仿真testbench

电路逻辑块：initial、always

时间的单位和精度：`timescale

``timescale 1ns / 10ps`

```
module tb ( ) ;  
reg      clk;  
reg      asy_rst;  
reg      sw ;  
wire     led;  
.....  
endmodule
```


```
initial  
begin  
  asy_rst = 1' b0;  
  # 10*duty  asy_rst = 1' b1;  
  # 10*duty  asy_rst = 1' b0;  
end
```

```
always #50 clk=~clk
```

阻塞赋值与非阻塞赋值


阻塞赋值
组合逻辑
 
```
module ex2(clk,d,q1,q2);  
  input clk,d;  
  output q1,q2;  
  reg q1,q2;  
  always @(posedge clk) begin  
    q1 = d;  
    q2 = q1;  
  end  
endmodule
```



非阻塞赋值
时序逻辑

 
```
module ex2(clk,d,q1,q2);  
  input clk,d;  
  output q1,q2;  
  reg q1,q2;  
  always @(posedge clk)  
  begin  
    q1 <= d;  
    q2 <= q1;  
  end  
endmodule
```




寄存器、触发器与锁存器

寄存器的定义：`reg data;`

寄存器的含义：带有存储功能电路结构（可以是RAM、触发器、锁存器。）

 

电平触发、异步工作模式
会透传出毛刺

 

沿变触发、同步工作模式
能滤除毛刺

电路设计实例

模块名与接口

```
module test(  
    input    wire    asy_rst        , // reset signal high is active  
    input    wire    clk            , // 100MHz  
    input    wire    [7:0] i_sw      , // switch signal  
    output   wire    [31:0] o_led     // LED  
);
```

内部信号名与信号赋值

```
parameter LED_1MS = 28'd100_000_000; //100MHz时钟下，1ms的时钟个数  
  
reg    [27:0] led_cnt;           //计数器  
reg    [7:0]  led_flow;          //流水灯  
wire   [7:0]  led_sopc;          //子模块接口信号  
reg    led_block_a;              //阻塞赋值的灯a  
reg    led_block_b;              //阻塞赋值的灯b  
reg    led_non_block_a;          //非阻塞赋值的灯a  
reg    led_non_block_b;          //非阻塞赋值的灯b  
  
assign o_led = {12'd0,led_block_a,led_block_b,led_non_block_a,led_non_block_b,led_sopc,led_flow};
```

电路设计实例

```
/*-----  
gen the led_cnt signal  
-----*/  
always @ ( posedge clk or posedge asy_rst )  
begin  
    if ( asy_rst )  
        led_cnt <= 28'd0;  
    else if ( ( i_sw[0]==1'b1 ) && ( led_cnt < ( LED_1MS -'d1 ) ) )  
        led_cnt <= led_cnt + 28'd1;  
    else  
        led_cnt <= 28'd0;  
end
```

计数器计时1ms
电路

```
/*-----  
gen the led_flow signal  
-----*/  
always @ ( posedge clk or posedge asy_rst )  
begin  
    if ( asy_rst )  
        led_flow <= 8'd0;  
    else if ( led_cnt == 28'd1 )  
        begin  
            if ( led_flow == 8'd0 )  
                led_flow <= 8'd1;  
            else  
                led_flow <= { led_flow[6:0],1'b1 };  
            end  
        else  
            led_flow <= led_flow;  
end
```

产生流水灯
电路

例化处理器电路子模块

```
//-----  
// Instantiate the mb_soc module  
//-----  
mb_soc mb_soc_u  
(  
    .clk      ( clk_200  ),  
    .rst      ( asy_rst  ),  
    .o_mb_led ( led_socp )  
);
```


可以由处理器编写程序指令实现led灯的控制

```

/*-----
gen the led_block_a,led_block_b signals
-----*/
always @ ( posedge clk or posedge asy_rst )
begin
    if ( asy_rst )
    begin
        led_block_a = 1'b0;
        led_block_b = 1'b0;
    end
    else
    begin
        led_block_a = i_sw[1];
        led_block_b = led_block_a;
    end
end
end

```

阻塞赋值点亮
led_block_a
led_block_b

 


```

/*-----
gen the led_non_block_a,led_non_block_b signals
-----*/
always @ ( posedge clk or posedge asy_rst )
begin
    if ( asy_rst )
    begin
        led_non_block_a <= 1'b0;
        led_non_block_b <= 1'b0;
    end
    else
    begin
        led_non_block_a <= i_sw[1];
        led_non_block_b <= led_non_block_a;
    end
end
end


endmodule

```

非阻塞赋值点亮
led_non_block_a
led_non_block_a

 

Verilog系统设计原则与技巧

 

【基本原则】

1. 模块化设计原则（模块接口清晰，功能划分合理）
2. 基于IP设计原则（尽量复用成熟的IP）
3. 硬件可实现原则（岁实现的电路做到心中有数）
4. 同步系统设计原则（系统稳定的关键）


【常用技巧】

1. 速度与面积的平衡
2. 乒乓操作
3. 流水线操作



小知识：FPGA中电路有四种状态：0、1、Z、X。
Z是一个什么状态呢？

速度与面积的平衡

 

通过数据的串并转换完成速度与面积之间的灵活转换，可大大增加系统数据处理能力。



```
reg    [15:0]    data;
wire   [15:0]    result;

always @ ( posedge clk or posedge asy_rst )
begin
    if ( asy_rst )
        data <= 16'd0;
    else
        data <= {data[31:0],i_data}
    end

data_process u1
(
    .clk      ( clk          ),
    .rst      ( asy_rst      ),
    .i_data   ( data[7:0]    ),
    .o_result ( result[7:0]  )
);


data_process u2
(
    .clk      ( clk          ),
    .rst      ( asy_rst      ),
    .i_data   ( data[15:8]   ),
    .o_result ( result[15:8] )
);
```

乒乓操作

$Ram_w_addr = \{W_addr, banksel\}$

W_data
W_addr

banksel

 

乒乓RAM

乒乓操作是跨时钟域数据处理、串并转换的主要实现手段之一。





$Ram_r_addr = \{r_addr, \sim banksel\}$




R_data

R_addr

流水线操作

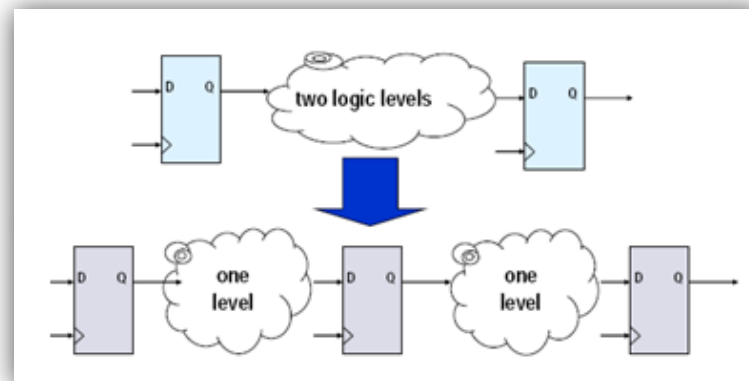 

  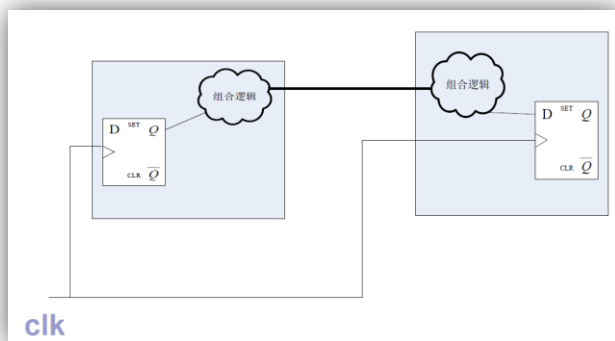流水线操作的特点：各个电路在一个时钟周期内并行地完成自己的信号变换，是提高电路工作频率的主要方法之一。



典型电路：同步复位与异步复位

```
/*-----  
gen the cnt signal  
-----*/  
always @ ( posedge clk or posedge asy_rst )  
begin  
    if ( asy_rst )  
        cnt <= 8'd0;  
    else if ( flag )  
        cnt <= cnt + 8'd1;  
    else  
        cnt <= cnt;  
end
```

```
/*-----  
gen the cnt signal  
-----*/  
always @ ( posedge clk )  
begin  
    if ( asy_rst )  
        cnt <= 8'd0;  
    else if ( flag )  
        cnt <= cnt + 8'd1;  
    else  
        cnt <= cnt;  
end
```

信号的
异步复位


采用同步复位
会占用一些额
外的资源~

信号的
同步复位



典型电路

异步复位同步释放

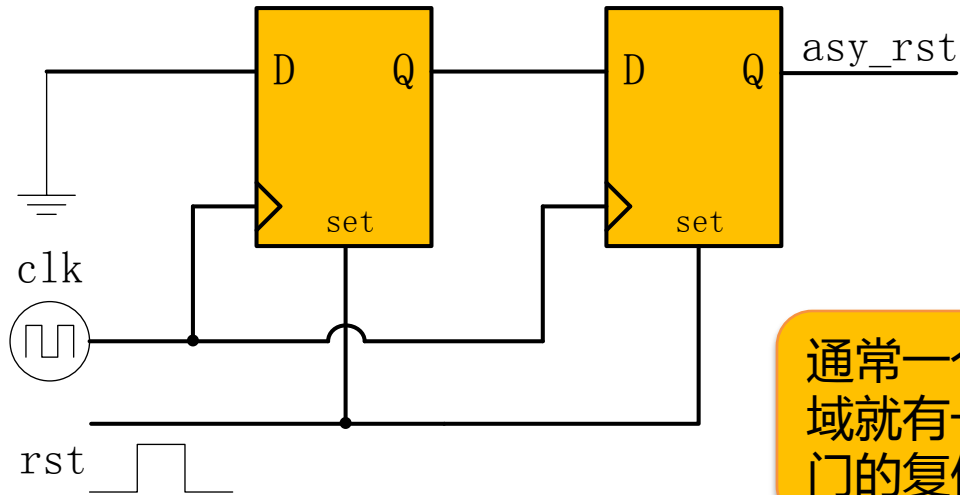

通常一个时钟域就有一个专门的复位电路~

```
always @ (posedge clk or posedge rst)
begin
    if (rst)
        rst_shft[1:0] <= 2'b11;
    else
        rst_shft[1:0] <= {rst_shft[0], 1'b0};
end
assign rst_syn = rst_shft[1];
```



典型电路：上升与下降沿的捕获

```
/*-----  
gen the sdi_posedge,sdi_negedge signal  
-----*/  
always @ ( posedge clk or posedge asy_rst )  
begin  
    if ( asy_rst )  
    begin  
        sdi_d1 <= 1'b0;  
        sdi_d2 <= 1'b0;  
    end  
    else  
    begin  
        sdi_d1 <= i_sdi;  
        sdi_d2 <= sdi_d1;  
    end  
end  
end  
  
assign sdi_posedge = ({sdi_d1,sdi_d2} == 2'b10) ? 1'b1: 1'b0;  
assign sdi_negedge = ({sdi_d1,sdi_d2} == 2'b01) ? 1'b1: 1'b0;
```


典型电路：单bit信号的展宽与跨时钟传递

```
always @ (posedge asy_rst or posedge clk1)
begin
    if (asy_rst)
        hd_shift[7:0] <= 4'd0;
    else
        hd_shift[7:0] <= { hd_shift[6:0], hd_sigan1};
end

assign hd_ext = |hd_shift;

always @ (posedge asy_rst or posedge clk2)
begin
    if (asy_rst)
        asy_samp[2:0] <= 3'd0;
    else
        asy_samp[2:0] <= { asy_samp[1:0], hd_ext};
end

 assign hd_sigan2 = asy_samp[1] & (~asy_samp[2]);
```



典型电路：有限状态机FSM

【Mealy型】

输出取决于输入，也取决输出无关。

【Moore型】

输出取决于输入，与输出无关。



通常采用三段式，
更加规范。

```
//-----  
// gen the curr_state signal for state machine  
//-----  
always @ ( posedge clk or posedge asy_rst )  
begin  
    if ( asy_rst )  
        curr_state <= IDLE;  
    else  
        curr_state <= next_state;  
    end  
end
```

```
//-----  
// gen the next_state signal for state machine  
//-----  
always @ ( curr_state )  
begin  
    next_state = 8'hxx;  
    begin  
        case ( curr_state )  
            {IDLE}      : next_state = STATE_1;  
            {STATE_1}   : next_state = STATE_2;  
            {STATE_2}   : next_state = STATE_3;  
            {STATE_3}   : next_state = STATE_4;  
            {STATE_4}   : next_state = IDLE;  
            default     : next_state = curr_state;  
        endcase  
    end  
end
```

```
//-----  
// gen the jug_start signal  
//-----  
always @ ( posedge clk or posedge asy_rst )  
begin  
    if ( asy_rst )  
        start <= 1'b0;  
    else if ( ( curr_state == IDLE ) && i_recog_vld )  
        start <= 1'b1;  
    else  
        start <= 1'b0;  
    end  
end  
assign o_start = start;
```

后续交流课程的一些说明

【第三讲】

- ◆Modelsim/Questa Sim的使用
- ◆Altera开发工具的使用（Quartus12.0、SignalTap）
- ◆Xilinx开发工具的使用（ISE13.4、ChipScope）

后续会上传部分软件操作的实验视频
敬请关注！